
DAY #7

30 DAYS OF VERILOG

AIM – TO IMPLEMENT 4X1 MUX USING 2X1 MUX


To design a **4:1 multiplexer (mux)** using a minimum number of **2:1 mux**, we can follow a partitioning approach.

Partition the 4:1 mux table into three sections based on the select lines (S1 and S0).

Truth Table –

INPUTS		Output
S ₁	S ₀	Y
0	0	A ₀
0	1	A ₁
1	0	A ₂
1	1	A ₃

Schematic –

 

Verilog Code–

```
design sv +
1 //-----
2 //          www.vlsiverify.com
3 //-----
4 module mux_2_1(
5     input sel,
6     input i0, i1,
7     output y);
8
9     assign y = sel ? i1 : i0;
10 endmodule
11
12 module mux_4_1(
13     input sel0, sel1,
14     input i0, i1, i2, i3,
15     output reg y);
16
17     wire y0, y1;
18
19     mux_2_1 m1(sel1, i2, i3, y1);
20     mux_2_1 m2(sel1, i0, i1, y0);
21     mux_2_1 m3(sel0, y0, y1, y);
22 endmodule
```

Waveform –

